

Introduction



- Jusqu'ici, nous avons vu des charges électriques au repos (**électrostatique**)
- Dans les circuits électriques, les charges sont en mouvement
- Par ex. dans une lampe-torche, la quantité de charges qui y rentre égale celle qui en sort (conservation de la charge)
- **L'énergie** des charges diminue lors du passage dans la lampe, en produisant lumière (et chaleur).
- Les circuits sont au coeur des dispositifs modernes (ordinateurs, télévisions, gsm...) et des systèmes de puissance industrielle


Dans ce cours, nous allons regarder à ...

- la signification du **courant électrique**, et la façon dont des charges bougent dans un conducteur
- comment calculer la résistance d'un conducteur à partir de sa géométrie et du matériau (**résistivité et conductivité**)
- déterminer la résistance résultant de la **combinaison** en série ou en parallèle de plusieurs résistances
- ce qu'est et ce que produit une **force électromotrice** (f.é.m.)
- comment modéliser le comportement d'une **source de tension réelle**
- comment calculer **l'énergie** et la **puissance** dans des circuits électriques simples
- quantifier les pertes d'énergie par **effet Joule**

Mouvement des charges sous l'effet d'un champ électrique


Potentiel + élevé V_+

Potentiel + faible V_-

 


$$\vec{F} = q\vec{E}$$


$$\Delta V = V_+ - V_- = -Ed$$

 

 Mouvement des charges dans un matériau conducteur avec \vec{E}




Analogie :

 

→ Vitesse de dérive \vec{v}_d


Courant I

 - Le **courant** est par définition tout mouvement de charges d'un point à un autre pendant un temps donné
- L'origine du mouvement est un champ électrique : on parle d'**électrocinétique**
- Unités du courant :
l'**Ampère** [A]
- $1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$



$$I = \frac{dQ}{dt} = n|q|v_d A$$

La densité de courant \vec{J}


 


- La densité de courant (moyenne) est un champ vectoriel décrivant le courant à l'échelle locale :

$$\vec{J} = -ne\vec{v}_d = nq\vec{v}_d$$


- Unités : A/m²
- Relation entre densité de courant et courant :

$$I = \int_A \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

  

- Le courant peut être produit par des **charges positives** ou par des **charges négatives**.
- Par **convention**, le courant est considéré comme la direction du flux de charges positives.
- Cette convention provient historiquement de la *théorie du fluide électrique de Franklin*
- Dans un conducteur métallique, ce sont les électrons qui portent le courant mais on fait pointer le courant dans la direction opposée par convention ...

- Pour les courants et sections de fils usuels, la vitesse de dérive est assez petite :
 - pour un courant de 10 A circulant dans un fil de cuivre de $0,05 \text{ cm}^2$ de section, la vitesse de dérive est de $1,48 \times 10^{-4} \text{ m/s}$;
 - à des vitesses de dérive inférieures à 1 mm/s, les électrons prennent plusieurs dizaines de minutes pour parcourir un mètre de fil.
- Quand on branche un appareil électrique, on constate qu'il se met à fonctionner de façon quasi instantanée !
- Il ne faut donc pas penser que des électrons entrent par une extrémité du fil et que ces mêmes électrons doivent parvenir à l'appareil avant qu'il se mette à fonctionner.
- **Au contraire, le rôle de la pile est d'établir une différence de potentiel qui met en mouvement tous les électrons libres que contient déjà le fil conducteur.**

 

Signe des porteurs de charge

- De manière générale, un conducteur peut contenir différentes espèces chargées en mouvement

Exemple : solution ionique

- Dans la solution de sel (NaCl) sur l'illustration, le courant est porté par les ions positifs de sodium (cations) et les ions négatifs de chlore (anions)
- Le courant I total est déterminé en additionnant tous les courants provoqués par chaque type de particule chargée contribuant au courant



Effets du courant sur l'homme



- **1 mA** peut être senti
- **5 mA** douloureux
- **10 mA** contractions involontaires des muscles
(spasmes)
- **15 mA** perte du contrôle musculaire
- **70 mA** fatal si passe à travers le coeur ou si perdure
plus d'une seconde


Signaux continus ou variables ?

- Notre intérêt va se porter pour le moment sur les circuits en **courant continu** (CC, ou DC en anglais – *direct current*), c`ad. ceux pour lesquels la **direction du courant ne change pas dans le temps**


Exemples : lampes torches, syst`emes `electriques d'une automobile, syst`emes en basse tension, ...

- La puissance `electrique dans une maison ou une industrie est fournie sous la forme d'un **courant alternatif** (CA, ou AC en anglais – *alternating current*) o`u le courant varie p`eriodiquement dans le temps


Thomas Edison
(1847 – 1931)

 

George Westinghouse
(1846 – 1914)

 


Nikola Tesla
(1856 – 1943)

 

- ❑ G. Westinghouse et N. Tesla remportent la « guerre des courants » face à T. Edison (inventeur de la lampe à incandescence)
- ❑ Les premières infrastructures électriques à courant alternatif sont installées dans les années 1890

 
J'observe que dans un barreau fait d'un matériau **conducteur**, il y a un comportement **linéaire** entre la différence de potentiel appliquée entre les extrémités du barreau V et le courant qui le parcourt I . Cette relation est la **résistance électrique R** .



Georg Simon OHM
(1789-1854)

Résistances linéaires : loi d'Ohm


$$V = RI$$

 

La résistance s'exprime en Ohm (Ω)

$$1 \Omega = 1 \text{ V/A}$$

Symbole de la résistance

 


Le symbole de la résistance est une forme de zigzag

Le courant circule à travers la résistance selon une direction indiquée


Le potentiel électrique varie :

- le potentiel le plus haut (+) est situé à *l'entrée* de la résistance
- le potentiel le plus bas (-) se trouve à *la sortie* de la résistance

 Par abus de langage, la différence de potentiel (d.d.p.) est généralement nommée la **tension de la résistance**




Comportements ohmique/non ohmique

 

$$V = RI$$

!!! MODELE !!!

 

$$V \neq RI$$

Effets du courant sur l'homme



- **1 mA** peut être senti
- **5 mA** douloureux
- **10 mA** contractions involontaires des muscles (spasmes)
- **15 mA** perte du contrôle musculaire
- **70 mA** fatal si passe à travers le coeur ou si perdure plus d'une seconde

Résistance de la peau sèche : $\sim 10 \text{ k}\Omega$

Résistance de la peau humide : $\sim 1 \text{ k}\Omega$

→ **Quel est le seuil dangereux de tension ?..**

Effets du courant sur l'homme



- **70 mA** fatal si passe à travers le coeur ou si perdure plus d'une seconde

- Résistance de la peau humide : $\sim 1 \text{ k}\Omega$

→ Tension correspondante :


$$1\ 000 \ \Omega \times 0,07 \ \text{A} = \sim \mathbf{70 \ V}$$

Deux cas particuliers de R

Court-circuit

R nul


d.d.p. nulle

 

Circuit ouvert

R infini

courant nul

 


Résistivité d'un matériau

- La **résistivité** est le rapport entre le champ électrique E (cause) et la densité de courant J (effet) pour un matériau donné :

$$\rho = \frac{E}{J} = \frac{ES}{I}$$


- Unités : $\Omega \cdot \text{m}$
- La résistivité est fonction de la température
- La **conductivité** (symbole : σ) est l'inverse de la résistivité

 Matériau et géométrie : loi de Pouillet pour déterminer R



$$R = \frac{\rho l}{A}$$

Résistance radiale

 

On ne peut pas utiliser $R = \frac{\rho l}{A}$ car la section n'est pas constante !

$$dR = \frac{\rho}{2\pi r L} dr \rightarrow R = \int dR = \frac{\rho}{2\pi L} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\rho}{2\pi L} \ln \frac{b}{a}$$

Quelques valeurs de résistivité @20 °C

Matériau	ρ ($\Omega \cdot m$)
Cuivre	1.72×10^{-8}
Or	2.44×10^{-8}
Plomb	22×10^{-8}
Carbone (graphite)	3.5×10^{-5}
Silicium	2 300
Verre	$10^{10} - 10^{14}$
Téflon (polymère)	$>10^{13}$
Bois	$10^8 - 10^{11}$

Conducteurs

Semiconducteurs

Isolants

Résistances (composants)


 


Table 25.3 Color Codes for Resistors

Color	Value as Digit	Value as Multiplier
Black	0	1
Brown	1	10
Red	2	10 ²
Orange	3	10 ³
Yellow	4	10 ⁴
Green	5	10 ⁵
Blue	6	10 ⁶
Violet	7	10 ⁷
Gray	8	10 ⁸
White	9	10 ⁹

 

« SMD »

- On peut utiliser une résistance pour agir sur l'intensité du courant qui circule dans une portion d'un circuit électrique.
- Deux résistances placées en série peuvent servir à diviser une différence de potentiel fixe, comme celle créée par une pile, en différences de potentiel plus petites dont on a besoin pour d'autres éléments, comme des transistors, des LEDs, etc.
- On peut obtenir une différence de potentiel variable de sortie au moyen d'un contact qui glisse sur une résistance placée sur un fil, appelée **potentiomètre**. Un tel dispositif est utilisé pour faire varier le volume sur un récepteur radio par exemple.




Variation de la résistivité avec la température

- La résistivité ρ d'un métal à la température T s'exprime en fonction de la résistivité ρ_0 à une température de référence T_0 :

$$\rho = \rho_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$$

où α est le **coefficient thermique de résistivité**, exprimé en K^{-1}

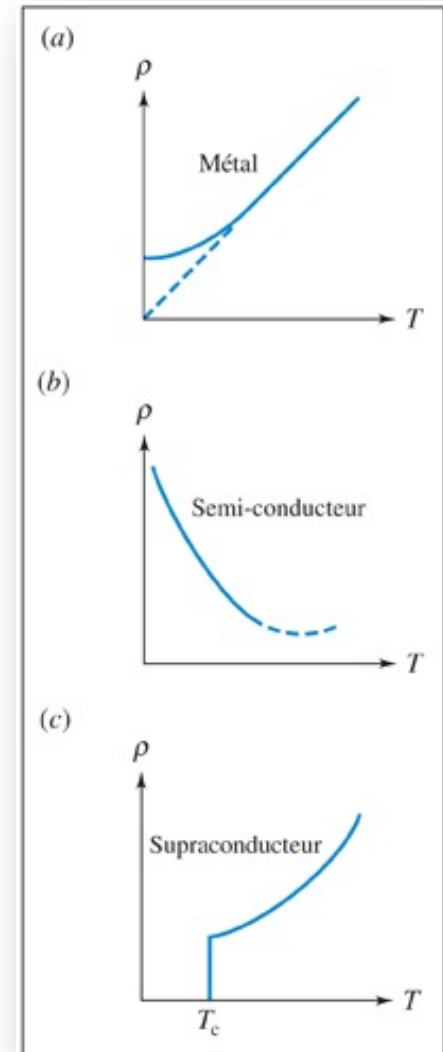- Cette équation est valable uniquement dans une plage de températures bien définie.
- Dans un **semi-conducteur** pur (silicium, germanium), la résistivité diminue lorsque la température augmente.
- Dans un **supraconducteur**, la résistivité devient nulle en dessous d'une température critique T_c .



Thermistors

$$R(T) = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$



En synthèse

Table 25.1 Resistivities at Room Temperature (20 °C)


Substance		ρ ($\Omega \cdot \text{m}$)	Substance		ρ ($\Omega \cdot \text{m}$)	
Conductors			Semiconductors			
Metals	Silver	1.47×10^{-8}	Pure carbon (graphite)		3.5×10^{-5}	
	Copper	1.72×10^{-8}	Pure germanium		0.60	
	Gold	2.44×10^{-8}	Pure silicon		2300	
	Aluminum	2.75×10^{-8}	Insulators			
	Tungsten	5.25×10^{-8}	Amber		5×10^{14}	
	Steel	20×10^{-8}	Glass		$10^{10}-10^{14}$	
	Lead	22×10^{-8}	Lucite		$>10^{13}$	
	Mercury	95×10^{-8}	Mica		$10^{11}-10^{15}$	
	Alloys	Manganin (Cu 84%, Mn 12%, Ni 4%)	44×10^{-8}	Quartz (fused)		75×10^{16}
		Constantan (Cu 60%, Ni 40%)	49×10^{-8}	Sulfur		10^{15}
Nichrome		100×10^{-8}	Teflon		$>10^{13}$	
			Wood		10^8-10^{11}	

$$\rho(T) = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)] \quad (\text{temperature dependence of resistivity})$$


$$\rho = \frac{E}{J} \quad (\text{definition of resistivity})$$

$$R(T) = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$

SERIAL KILLERS

 

PARALLEL KILLERS

 


Association en série de deux résistances

- *Courant*

Conservation de la charge: celle qui pénètre chaque résistance pendant une unité de temps correspond à celle qui en sort. On en déduit que les deux résistances sont traversées par un même courant :

$$I_1 = I_2 = I$$

 

- *Différence de potentiel*

Comme la charge s'écoule vers les potentiels localement les moins élevés, le potentiel diminue continuellement quand on traverse chacune des deux résistances successives dans le sens du courant. On en déduit donc que la différence de potentiel aux bornes de l'ensemble est la somme des différences de potentiel individuelles :

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2$$

- En appliquant la loi d'Ohm $\Delta V = RI$ aux bornes de chacune des deux résistances :

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 = I_1 R_1 + I_2 R_2 = (R_1 + R_2)I$$

Association en série de deux résistances

- *Courant et différence de potentiel*

Si on remplaçait cette association de deux résistances par une unique résistance équivalente $R_{\text{éq}}$, elle serait située sur le même fil, donc serait aussi traversée par le courant I . Sa différence de potentiel serait ΔV .

La loi d'Ohm appliquée à ses bornes donnerait


$$\Delta V = R_{\text{éq}}I.$$

- *Conclusion*

Les deux équations: $\Delta V = (R_1 + R_2)I$

et

$$\Delta V = R_{\text{éq}}I$$

 


nous permettent de déduire la relation entre les valeurs des résistances individuelles et celle de la résistance équivalente:

$$R_{\text{éq}} = R_1 + R_2$$

Association en série de deux résistances

Nous pouvons généraliser ce raisonnement à un nombre N de résistances en série :
 
$$R_{\text{éq}} = R_1 + R_2 + \dots + R_N$$



La résistance équivalente à plusieurs résistances associées en série est simplement égale à la somme des résistances.

Association en parallèle de deux résistances

- *Différence de potentiel*

Ces résistances ayant deux bornes en commun, la différence de potentiel à leurs bornes est la même. En effet, le potentiel au point A et celui au point B sont uniques et indépendants du chemin suivi par les charges :

$$\Delta V = \Delta V_1 = \Delta V_2$$


- *Courant*

La charge étant conservée, le courant I total se divise au point A, d'où

$$I = I_1 + I_2$$

- En appliquant la loi d'Ohm $\Delta V = RI$ aux bornes de chacune des deux résistances:
 
$$I = \frac{\Delta V_1}{R_1} + \frac{\Delta V_2}{R_2} = \Delta V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$



Association en parallèle de deux résistances

- *Courant et différence de potentiel*

Si on remplaçait cette association de deux résistances par une unique résistance équivalente $R_{\text{éq}}$, elle serait traversée par le courant total I et aurait à ses bornes la différence de potentiel ΔV .

- *Conclusion*


La loi d'Ohm appliquée à ses bornes donnerait donc $\Delta V = R_{\text{éq}}I$, c'est-à-dire $I = \Delta V(1/R_{\text{éq}})$.

Les deux équations : $I = \Delta V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$
et

$$I = \Delta V \left(\frac{1}{R_{\text{éq}}} \right)$$

nous permettent de déduire la relation entre les valeurs des résistances individuelles et celle de la résistance équivalente :

 
$$\frac{1}{R_{\text{éq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$



Association en parallèle de deux résistances


Si l'on généralise ce raisonnement à N résistances en parallèle, on obtient
 
$$\frac{1}{R_{\text{éq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}$$




Remarque : la résistance équivalente à plusieurs résistances en parallèle est toujours inférieure à la plus petite des résistances.


Effet des différentes combinaisons

 


Combinaisons : exemple 1

 


Combinaisons : exemple 2

 

Un (très) simple circuit électrique

 


Représentation **physique**

 

Représentation **symbolique**


La force électromotrice (f.é.m.)

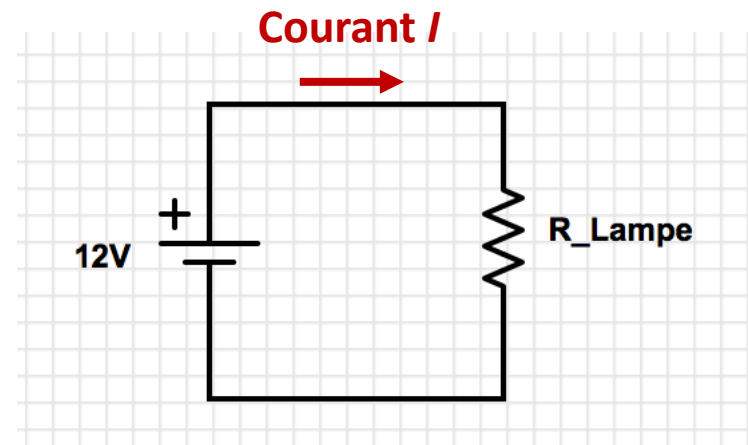A l'instar d'une fontaine qui a besoin d'une pompe pour faire circuler l'eau, un circuit électrique nécessite une **force électromotrice (f.é.m.)** pour permettre la circulation d'un courant.



La force électromotrice (f.é.m.)

- Une source de *force électromotrice (f.é.m.)* est une source d'énergie électrique, un dispositif qui permet d'augmenter le potentiel électrique.
- De l'énergie électrique est dissipée lorsqu'un courant circule dans une résistance.
- Un circuit ne peut contenir uniquement des dispositifs qui dissipent l'énergie électrique, il doit aussi comporter une source d'énergie électrique.
- Un tel dispositif est appelé « source de **force électromotrice** », dont l'abréviation est **f.é.m.**

 

La force électromotrice (f.é.m.)

- Une source de force électromotrice (*f.é.m.*) convertit une certaine forme d'énergie, qu'elle soit chimique, thermique, de rayonnement ou mécanique, en énergie potentielle électrique :

$$\text{la } f.é.m. \mathcal{E} \text{ est définie par : } \mathcal{E} = \frac{W}{q}$$


- La f.é.m. d'un dispositif correspond au travail par unité de charge accompli pour faire circuler celle-ci dans un circuit fermé.
- L'unité de *f.é.m.* est le **Volt** (Joules par Coulomb).

Fonctionnement d'une pile électrochimique

Production d'un courant dans une cellule plomb acide d'une batterie d'automobile

Dans une cellule plomb acide, une électrode de plomb (Pb) et une électrode d'oxyde de plomb (PbO_2) sont immergées dans une solution aqueuse d'acide sulfurique (H_2SO_4).

 En solution aqueuse, l'acide sulfurique se dissocie en ions hydrogène positifs (H^+) et en ions sulfate négatifs (SO_4^{2-}).




Fonctionnement d'une pile électrochimique

Production d'un courant dans une cellule plomb acide


Lorsqu'on relie les bornes par un fil, les réactions suivantes ont lieu:

- Sur l'électrode de Pb :

 


Les deux électrons libérés dans cette réaction chimique quittent la borne de Pb et pénètrent dans le fil.

- Sur l'électrode de PbO₂ :

 

Deux électrons quittent le fil pour pénétrer dans la borne et réagir.

 
- Le sulfate de plomb (PbSO₄) se dépose sur les deux électrodes et l'acide est consommé.



Fonctionnement d'une pile électrochimique

Production d'un courant dans une cellule plomb acide

 - Pour chaque électron quittant l'électrode de Pb, un autre électron arrive sur l'électrode de PbO₂.
- Le fil lui-même n'acquiert aucune charge.
- Il y a transfert continu d'électrons de l'électrode de Pb, qui agit comme borne négative, à l'électrode de PbO₂, qui agit comme borne positive.
- Le résultat est un courant circulant dans le fil extérieur.





Ces réactions ont lieu uniquement lorsque le fil est branché. Sinon, il n'y a rien qui permet « d'évacuer » les électrons sur l'électrode de Pb (de soustraire un des produits de la réaction) et il n'y a rien qui « fournit » les électrons sur l'électrode de PbO₂ pour que la réaction ait lieu.

Fonctionnement d'une pile électrochimique

Production d'un courant dans une cellule plomb acide (comme dans les batteries d'auto)

  
- Dans le cas d'une cellule plomb acide telle que décrite ici, une différence de potentiel de 2,05 V est maintenue entre les électrodes.
- Une batterie contient 6 cellules en série pour donner une différence de potentiel totale d'environ 12 V.




De nombreuses piles électrochimiques ...



Pile de Volta

 

Pile Daniell

 

Pile Leclanché




Piles boutons



Il existe cinq technologies de piles grand public :

- **pile alcaline** : $(\ominus \text{Zn} \mid \text{Zn}(\text{OH})_4^{2-} \mid \text{K}^+ + \text{OH}^- \mid \text{MnO}(\text{OH}) \mid \text{MnO}_2 \mid \text{C} \oplus)$;
- **pile saline** : $(\ominus \text{Zn} \mid \text{Zn}^{2+} \mid \text{NH}_4^+ + \text{Cl}^- \mid \text{MnO}(\text{OH}) \mid \text{MnO}_2 \mid \text{C} \oplus)$;
- **pile au lithium** $(\ominus \text{Li}_{(s)} \mid \text{LiCl}(\text{SOCl}_2) \mid \text{MnO}_2 (s), \text{Mn}_2\text{O}_3 (s) \mid \text{Fe}_{(s)} \oplus)$;
- **pile à l'oxyde d'argent** (certaines piles boutons pour montres) ;
- **pile zinc-air** (utilisée notamment dans les prothèses auditives) $(\ominus \text{Zn} \mid \text{ZnO} \parallel \text{Ag}_2\text{O} \mid \text{Ag} \mid \text{C} \oplus)$.


Anodes et cathodes


 


Anodes et cathodes

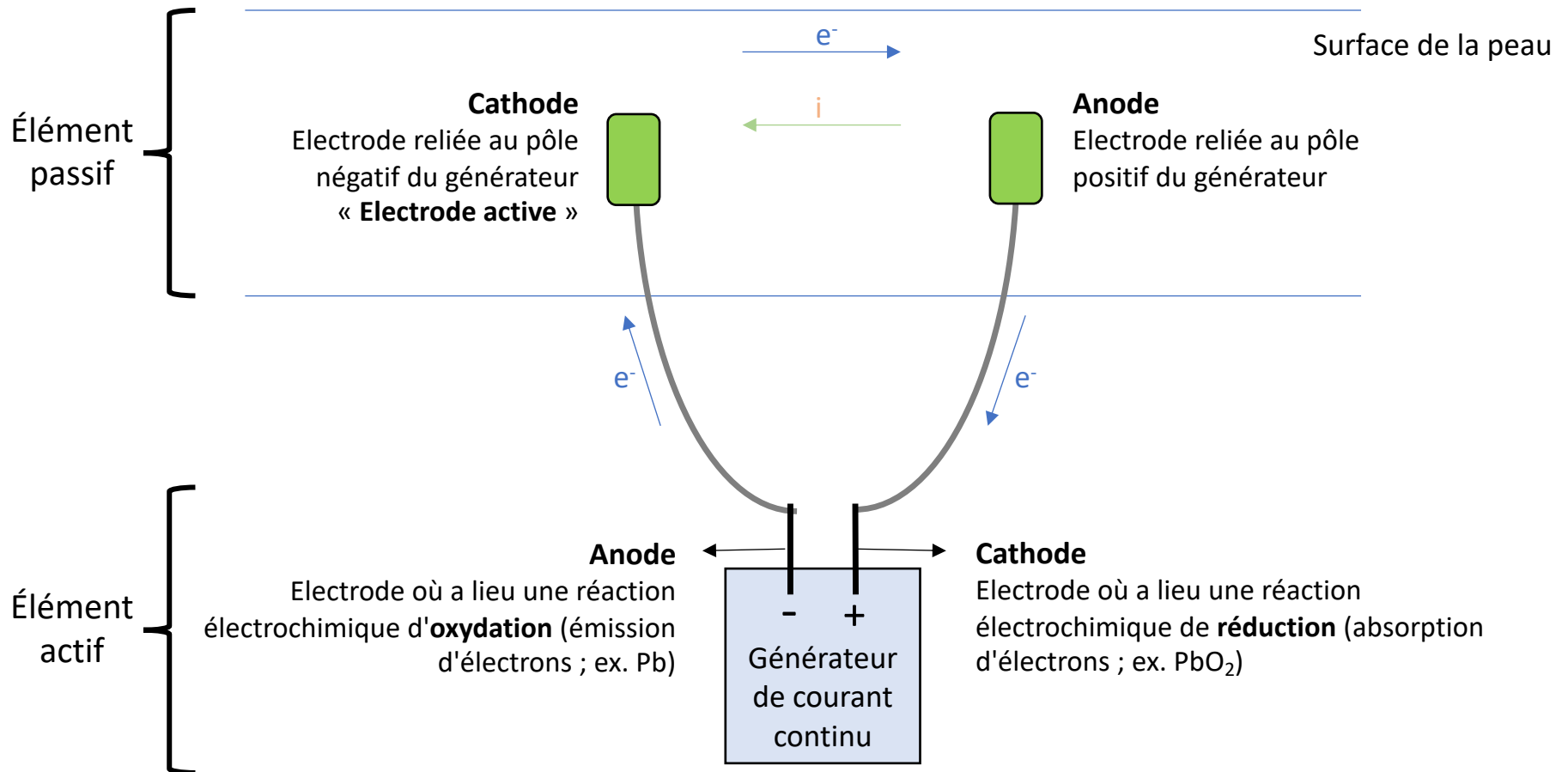 

Anodes et cathodes

 


 
 


$$V_{ab} = \mathcal{E} - Ir \quad \text{(terminal voltage, source with internal resistance)}$$

Variation du potentiel électrique dans un circuit

 - Dans un circuit complet, le circuit est fermé sur lui même afin de permettre aux charges de passer → **courant**
- Le potentiel **augmente** lorsque le courant passe à travers une **source** de tension, et **diminue** en passant par une **résistance**
- Sur une boucle, la différence de potentiel totale est nulle



  

Conductor with negligible resistance



Resistor

Source of emf (longer vertical line always represents the positive terminal, usually the terminal with higher potential)

Source of emf with internal resistance r (r can be placed on either side)

Voltmeter (measures potential difference between its terminals)

Ammeter (measures current through it)

  

La puissance électrique

- Considérons un flux de particules chargées en mouvement sous l'effet d'un champ électrique
- Lorsqu'une charge donnée q franchit une différence de potentiel fixe ΔV , son énergie potentielle varie de $\Delta U = q\Delta V$
- La puissance est définie comme $P = \Delta U / \Delta t = (\Delta q / \Delta t)\Delta V$, ou

$$P = I\Delta V$$

Puissance électrique en fonction du courant et de la différence de potentiel

- L'unité SI de puissance est le **Watt** (Joules par seconde).
- La puissance d'un appareil électrique désigne la quantité d'énergie électrique qu'il consomme par unité de temps.

- L'unité SI de puissance est le watt (W). $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$.
- Le Watt est l'unité de **puissance** du système SI (Joules par seconde). Le Joule est l'unité d'**énergie** du système SI.
- En électricité, on exprime plus volontiers l'énergie en **kilowattheures** (kWh) plutôt qu'en Joules parce que le Joule correspond à une quantité d'énergie trop petite pour représenter les ordres de grandeurs de la vie courante.
- 1 kWh correspond à l'énergie utilisée pendant une heure par un appareil consommant 1000 J/s (1 kW), ce qui équivaut à 3,6 MJ. Par ex. cuire un poulet au four électrique ...



Ne vous laissez pas influencer par la présence de « watt » dans kilowattheure.
Il ne s'agit nullement du nombre de kilowatts par heure !



Puissance dissipée par une résistance : effet Joule

- Dans un milieu résistif, les électrons en mouvement entrent en collision avec les ions positifs du fil.
- L'énergie électrique est convertie en une autre forme d'énergie (e.g. lumineuse, thermique).
- D'après la relation $\Delta V = RI$, la puissance électrique dissipée dans une résistance peut également s'écrire :

$$P = \Delta VI = RI^2 = \frac{\Delta V^2}{R}$$

- On désigne l'énergie dissipée (e.g. lumineuse, thermique) par le passage du courant dans une résistance par l'expression « **effet Joule** ».





**James Prescott
Joule**

1818 - 1889



Puissance dissipée par une résistance : effet Joule


$$P = RI^2 = \frac{\Delta V^2}{R}$$

  

Puissance dans un circuit électrique

- La boîte représente un **élément de circuit** avec la d.d.p.

 $V_{ab} = V_a - V_b$ à ses bornes,
un courant I passe à travers
l'élément dans la direction
de a vers b .



- Si le potentiel en a est plus bas que b , le circuit sort de l'énergie
- La puissance P est le taux de transfert de l'énergie :

$$P = V_{ab}I$$

Puissance dans un circuit électrique


- Le rectangle supérieur est une source \mathcal{E} avec une résistance interne r , connectée à un circuit externe dans la *boite* du bas.

- $V_a > V_b$ et V_{ab} est positif :

$$P = V_{ab}I$$

- La puissance disponible pour le circuit externe est :

$$P = \mathcal{E}I - I^2r$$

 




Capacité d'une pile


Exprimée en **A.h** (ampère-heure), ce sont des Coulomb [C]

Energie disponible : capacité [A.h] x tension [V] = [W.h] = Joule [J]

Puissance : dépend du courant dans le circuit !



Code pile		Code accu	Photo	Caractéristiques mécaniques			Caractéristiques électriques	
CEI ¹	ANSI	CEI ¹		Forme	Dimensions (L = longueur, D = diamètre) (mm)	Masse (g)	Tension nominale (V)	Capacité (mAh)
(L)R8D425	AAAA			Cylindre	L x D = 42,5 x 8,3	6,5	1,5	625
(L)R03	AAA	RC03		Cylindre	L x D = 44,5 x 10,5	11,5	1,5	1 250
(L)R6	AA	RC6		Cylindre	L x D = 50 x 14,2	23	1,5	2 850

Transfert de puissance

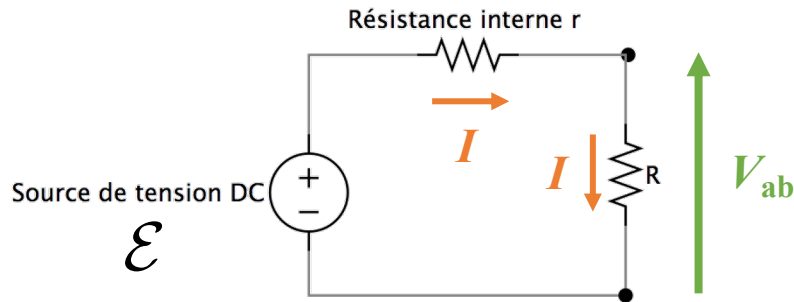


$$V_{ab} = \mathcal{E} - rI$$


$$V_{ab} = RI$$

  


Où sont les différentes puissances ?

 

Pile vide ?

 

 Théorème de transfert maximal de puissance




- La puissance dissipée par la connexion d'une résistance à une source réelle est **maximal** lorsque cette résistance est de même valeur que la résistance interne de la source
- Dans ce cas la puissance dissipée par la résistance $R (= r)$ est limitée par la résistance interne et vaut :

$$P = \frac{\mathcal{E}^2}{4r}$$


Puissance dans un circuit électrique

 (a) Diagrammatic circuit

- The emf source converts nonelectrical to electrical energy at a rate $\mathcal{E}I$.
- Its internal resistance *dissipates* energy at a rate I^2r .
- The difference $\mathcal{E}I - I^2r$ is its power output.




 (b) A real circuit of the type shown in (a)



$$P = V_{ab}I \quad (\text{rate at which energy is delivered to or extracted from a circuit element})$$
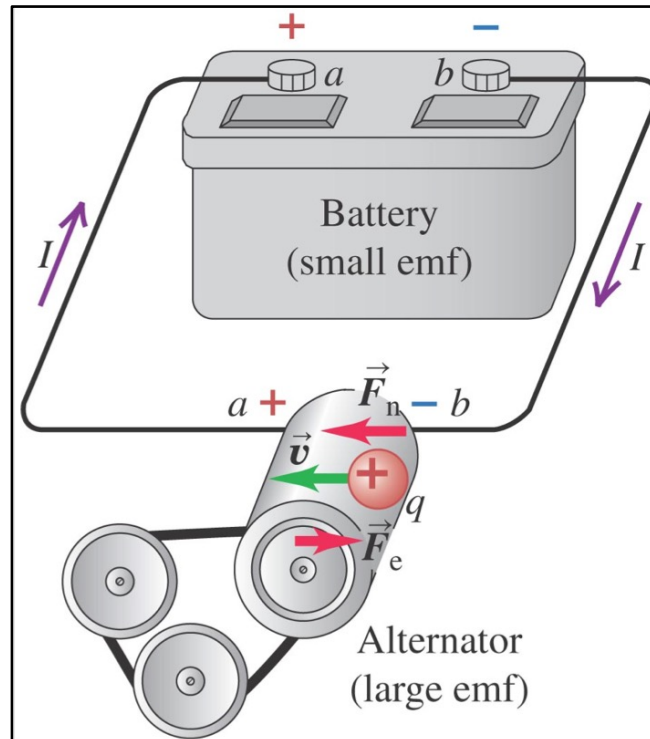
$$P = V_{ab}I = I^2R = \frac{V_{ab}^2}{R} \quad (\text{power delivered to a resistor})$$



Synthèse du cours 11

- ❑ Le courant électrique est la quantité de charge qui traverse la section d'un conducteur par unité de temps : $I = dQ/dt$, la densité de courant \vec{j} est un champ vectoriel.
- ❑ La résistance R d'un conducteur dépend de la résistivité ρ du matériau, de sa longueur et de sa section. Plus sa résistance est faible, plus les charges ont de la facilité à circuler dans ce conducteur. La résistivité dépend de la température.
- ❑ D'après la loi d'Ohm, la différence de potentiel entre les bornes d'une résistance est directement proportionnelle au courant qui le traverse : $V = RI$. Cette tension est la cause du courant et non son effet.
- ❑ Des résistances associées en série ou en parallèle peuvent être remplacées par une résistance équivalente : $R_{\text{éq.,série}} = \sum_i R_i$ et $\frac{1}{R_{\text{éq.,par.}}} = \sum_i \frac{1}{R_i}$
- ❑ Une force électromotrice (f.é.m.) permet d'augmenter le potentiel électrique, mais en pratique présente une résistance interne telle que la tension aux bornes est réduite en fonction de cette résistance et du courant consommé par le circuit $V_{ab} = \mathcal{E} - rI$
- ❑ Quand des charges traversent une différence de potentiel, elles perdent de l'énergie potentielle électrique. La puissance électrique dissipée par effet Joule est le produit du courant et de la différence de potentiel qu'elle traverse : $P = I\Delta V = RI^2 = \frac{\Delta V^2}{R}$

Association en série et parallèle de condensateurs et résistances

Tableau de synthèse

Résistances

Association en série

$$R_{\text{éq}} = R_1 + R_2 + \dots + R_N$$



Association en parallèle

$$\frac{1}{R_{\text{éq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}$$

Condensateurs

Association en série

$$\frac{1}{C_{\text{éq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_N}$$



Association en parallèle

$$C_{\text{éq}} = C_1 + C_2 + \dots + C_N$$